

Architecture des ordinateurs - Architecture MIPS

Didier Teifreto

Université de Franche Comté

19 octobre 2015

Instructions implémentées

- 1 Instructions de chargement rangement : **lw** et **sw** .
- 2 Instructions arithmétiques et logiques : **add** , **sub** , **and** , **nor** , **or** , **xor** , **addi** , **ori** , **andi** , **lui**
- 3 Instructions de branchement : **bne**

lw et **sw** : **lw** *rt* , *Imm16* (*rs*)

add , **sub** , **and** , **or** , **xor** : **add** *rd* , *rs* , *rt*

addi , **ori** , **andi** ... : **addi** *rt* , *rs* , *Imm16*

bne : **bne** *rs* , *rt* , *Imm16*

Rappel : Codage instructions MIPS

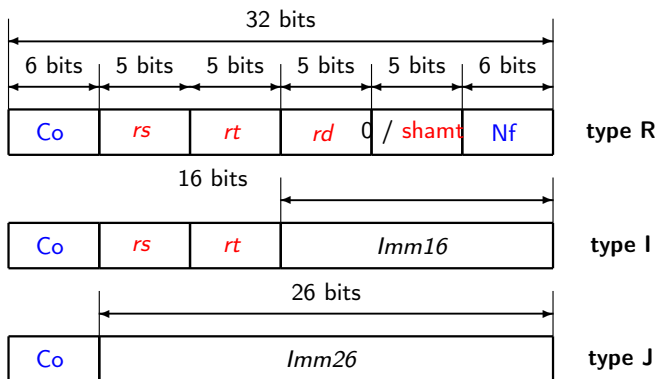


Figure : Codage des instructions

Type J non implémenté.

Décomposition instruction 32 bits

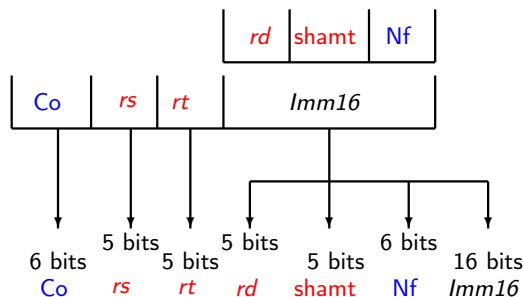


Figure : Décomposition instruction

- Pour décoder l'instruction nous devons fabriquer ces signaux.
- Si l'instruction du type R, le signal *Imm16* inutilisé.
- Si l'instruction du type I, *rd* , *shamt* et *Nf* inutilisés.

Traitement des instructions du type R - 1

- 1 Charger l'instruction et calculer l'adresse de la suivante *cp* +4
- 2 Décomposer l'instruction en différent champs (*Co* *rs* ...)
- 3 Charger les valeurs des opérandes depuis les registres *rs* et *rt*
.
- 4 En fonction de *Co* et de *Nf* déterminer l'opération à effectuée.
- 5 Calculer le résultat *rs* opération *rt*
- 6 ranger le résultat dans le registre ayant pour numéro *rd* .

Traitement des instructions du type R - Exemple

Soit l'opération d'addition `add $t0, $t1, $t2`

- 1 Charger l'instruction : `0x012a 4020` et calculer l'adresse de la suivante : `0x0040 0004` (si instruction en `0x0040 0000`)
- 2 Charger les valeurs des opérandes depuis les registres `rs` et `rt`. Les numéros de `rs` = 9 et de `rt` = 10
- 3 En fonction de `Co` et de `Nf` déterminer l'opération à effectuée. (`Co` = 0 et `Nf` = 20)
- 4 Calculer le résultat `$t1 + $t2`
- 5 ranger le résultat dans le registre ayant pour numéro `rd` = 8

Traitement des instructions arithmétique et logique du type I - 1

- 1 Charger l'instruction et calculer l'adresse de la suivante *cp* +4
- 2 Décomposer l'instruction en différent champs (*Co* *rs* ...)
- 3 Charger les valeurs des opérandes depuis le registre *rs* .
- 4 En fonction de *Co* déterminer l'opération à effectuée.
- 5 Calculer le résultat *rs* opération *Imm16*
 - Extension non signée pour opérations logiques
 - Extension signée pour opérations arithmétiques
- 6 ranger le résultat dans le registre ayant pour numéro *rt* .

Traitement des instructions arithmétique et logique du type I - exemple

Soit l'opération d'addition `addi $t2, $t1, 0x1234`

- 1 Charger l'instruction : `0x212a 1234` et calculer l'adresse de la suivante : `0x0040 0008`
- 2 Charger les valeurs des opérandes depuis le registre `rs` . Le numéro de `rs` = 9
- 3 En fonction de `Co` déterminer l'opération à effectuée. (`Co` =8)
- 4 Calculer le résultat `$t1 + 0x0000 1234`
- 5 ranger le résultat dans le registre ayant pour numéro `rt` =10

Traitement des instructions de chargement I - 1

- 1 Charger l'instruction et calculer l'adresse de la suivante $cp + 4$
- 2 Décomposer l'instruction en différent champs (Co rs ...)
- 3 Charger les valeurs des opérandes depuis le registre rs
- 4 En fonction de Co et de Nf déterminer l'opération à effectuée.
- 5 Calculer l'adresse mémoire de la donnée à lire $rs + Imm16$
- 6 ranger le résultat dans le registre ayant pour numéro rt la valeur mémoire d'adresse $rs + Imm16$

Traitement des instructions de chargement I - exemple

Soit l'opération de chargement `lw $t2, Imm16 (regt1)`

- 1 Charger l'instruction : `0x8d2a 1234` et calculer l'adresse de la suivante : `0x0040 000C`
- 2 Charger les valeurs des opérandes depuis le registre `rs` . Le numéro de `rs` = 9
- 3 En fonction de `Co` déterminer l'opération à effectuée. (`Co` =23)
- 4 Calculer l'adresse mémoire `$t1` + `0x0000 1234`
- 5 ranger le le contenu de l'adresse mémoire dans le registre ayant pour numéro `rt` =10

Traitement des instructions de rangement l - 1

- 1 Charger l'instruction et calculer l'adresse de la suivante $cp + 4$
- 2 Décomposer l'instruction en différent champs (Co rs ...)
- 3 Charger les valeurs des opérandes depuis les registres rs et rt
- 4 En fonction de Co déterminer l'opération à effectuée.
- 5 Calculer l'adresse mémoire de la donnée à lire $rs + Imm16$
- 6 ranger le contenu du registre rt dans valeur mémoire d'adresse $rs + Imm16$

Traitement des instructions de rangement I - exemple

Soit l'opération de rangement `sw $t2 ,lms($t1)`

- 1 Charger l'instruction : `0xad2a 1234` et calculer l'adresse de la suivante : `0x0040 0010`
- 2 Charger les valeurs des opérandes depuis les registres `rs` . Les numéros de `rs = 9` et `rt = 10`
- 3 En fonction de `Co` et de `Nf` déterminer l'opération à effectuée. (`Co = 2b`)
- 4 Calculer l'adresse mémoire `$t1 + 0x0000 1234`
- 5 ranger le contenu du registre `rt` dans la mémoire d'adresse `rs + Imm16`

Traitement des instructions de branchement I - 1

- 1 Charger l'instruction et calculer l'adresse de la suivante $cp + 4$
- 2 Décomposer l'instruction en différent champs (Co rs ...)
- 3 Charger les valeurs des opérandes depuis les registres rs et rt
- 4 En fonction de Co et de Nf déterminer l'opération à effectuée.
- 5 Calculer l'adresse instruction cible $cp + 4 + (Imm16 \ll 2)$
- 6 Si $rs \neq rt$ alors $cp \leftarrow cp + 4 + (Imm16 \ll 2)$ sinon $cp \leftarrow cp + 4$

Traitement des instructions de branchement I - exemple

Soit l'opération de rangement `bne $t1, $t2, Imm16`

- 1 Charger l'instruction : `0x152a 1234` et calculer l'adresse de la suivante : `0x0040 0018`
- 2 Charger les valeurs des opérandes depuis les registres `rs` . Les numéros de `rs = 9` et `rt = 10`
- 3 En fonction de `Co` et de `Nf` déterminer l'opération à effectuée. (`Co = 5`)
- 4 Calculer l'adresse instruction cible `$t1 + (0x0000 1234 << 2) = 0x0040 48EC`
- 5 Si `rs ≠ rt` alors `cp ← 0x0040 48EC` sinon `cp ← 0x0040 0018`

Registre 32 bits

- Data : Donnée à écrire dans registre
- Output : Donnée contenue dans le registre
- *en* enable : si 0 le signal d'horloge n'est pas pris en compte
- 0 : permettent de positionner la sortie à 0
- ^ : signal d'horloge (front montant : 0 à 1, ou descendant : 1 à 0)
- Possibilités de paramétrer le fonctionnement de la bascule :
niveau, front montant, front descendant

Registres architecture mips

Utilisations des registres par les instructions implémentées :

- 3 registres : 2 registres de données et un résultat
- Immédiate : 1 registre de donnée et un résultat
- Chargement et rangement : 1 registre donnée et un résultat
- Branchement : 2 registres de données


Dans le pire des cas, nous avons besoin de

- 2 valeurs contenues dans les registres pour les données : 2 ports en lecture
- 1 valeur résultat à écrire dans un registre : 1 port en écriture

Banc de registres - suite

- Entrées :
 - Numéro des trois registres (2 pour lecture, 1 en écriture)
 - Signal d'écriture du registre destination
 - Signaux d'horloge et de remise à 0
 - Chargement au front montant du signal d'horloge $h \uparrow$
- Sorties :
 - Valeur de deux registres opérandes *rs* et *rt*

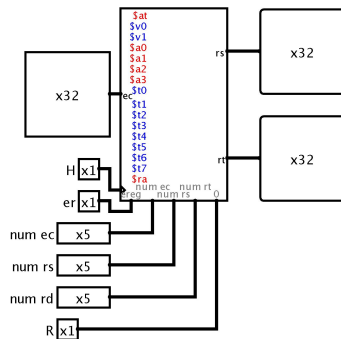The diagram illustrates the register file architecture. A central 'reg 32b' block is connected to 'cp suivant' and 'cp' on the right, and to 'x1', 'H', and 'R' on the left. The 'x1', 'H', and 'R' blocks are each connected to the 'reg 32b' block.




Unité arithmétique et logique UAL (ALU) - 1

- Circuit de calcul du résultat de l'instruction
- Une opération parmi un ensemble possible
- Signal Op permet de sélectionner une opération
- Signal A et B non interchangeable.

Ordre aléatoire pour le projet....

Op	Opération
0	A & B
1	A B
2	A ^ B
3	A + B
4	B << 16

 Unité arithmétique et logique UAL (ALU) - 2



Mémoire de données et d'instructions


Donnée

- Bus adresse 16 bits $64\text{Ko} \times 4 = 256 \text{ K Octets}$
- Mémoire 32 bits
- signal pour valider l'écriture mémoire au signal d'horloge ↑

Instruction

- Bus adresse 32 bits
- Données 32 bits
- Mémoire lecture seule (ROM) persistante
- Doit contenir code sans étiquette (nous devons spécifier la distance de branchement (en nombre d'octets, pas d'étiquette))

Mémoire de données et d'instructions

 


Adresse instruction - registre *cp* et décodage

- Valeur codée sur 32 bits
- Première instruction du programme est en 0 (mais pas en 0x0040 0000 comme MARS)
- Changement de valeur au front descendant du signal *h* ↓
- Calcul de *cp* +4



Décodage

- Sortir les différents champs de l'instructions
- Interpréter les valeurs en fonction du codage

Décodage des instructions

 

  
Compteur de programme, mémoire d'instructions et décodages des instructions



Instruction arithmétiques logiques immédiate

- Nous regroupons les schémas précédents
- L'adresse contenue dans le registre *cp* est envoyée à la mémoire d'instructions, *cp* +4 est calculé
- L'opérande A est dans le registre de numéro *rs* , l'opérande B est la valeur immédiate *Imm16*
- Le registre résultat est contenu dans registre de numéro registre *rt* .
- La donnée est stockée dans le banc de registre au front montant du signal d'horloge
- Nous passons à l'instruction suivante au front descendant du signal d'horloge

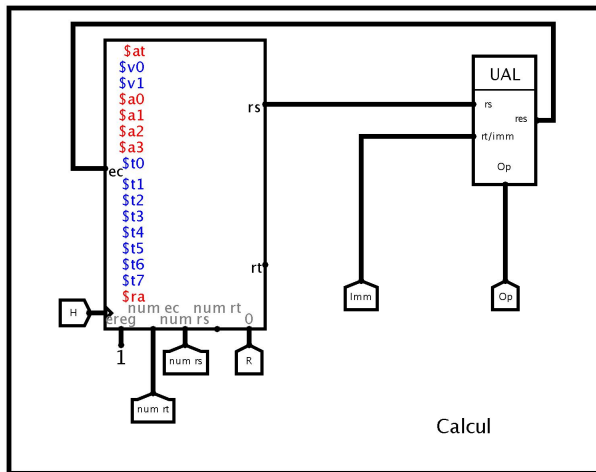
Instruction arithmétiques logiques immédiate -2



Instruction arithmétiques logiques 3 registres

- Les numéros des registres sources *rs* et *rt* sont envoyés au banc de registres.
- Les valeurs des registres sources *rs* et *rt* sont envoyées à l'UAL qui effectue le calcul
- Le résultat est stocké dans le registre de numéro *rd*
- Nous devons ajouter un multiplexeur pour sélectionner la valeur immédiate ou contenu du registre *rs*
- Nous devons ajouter un multiplexeur pour sélectionner le registre résultat *rt* ou *rd*

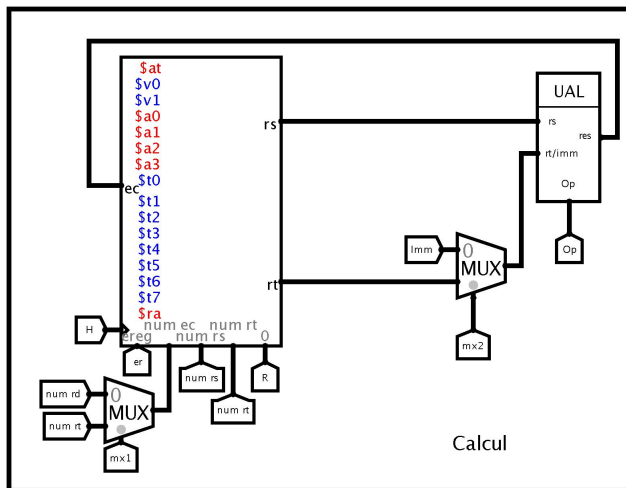
Instruction arithmétiques logiques 3 registres - 2



Chargement et rangement - 1

- L'adresse de la donnée est calculée par l'UAL (opération $+$) est envoyée à la mémoire.
- Nous ajoutons un multiplexeur qui sélectionne la valeur écrite dans le banc de registre en *rt* . Soit la sortie de l'UAL, soit la valeur lue en mémoire (chargement *lw*)
- La valeur contenue dans le registre *rt* est envoyée à la mémoire pour écriture (rangement *sw*)




Chargement-rangement - 2

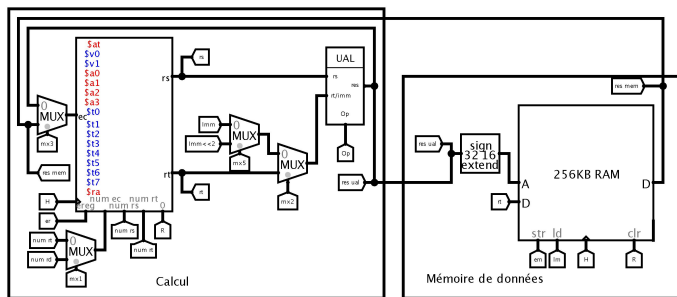


Branchement conditionnel - 1

- L'UAL effectue le calcul de la comparaison entre les valeurs contenues dans les registres *rs* et *rt* ($rs - rt = 0$) (Op=6, opération -)
- Nous devons calculer l'adresse de l'instruction cible ($cp + 4$) + ($Imm16 \ll 2$)
- Nous ajoutons un multiplexeur pour sélectionner l'adresse de l'instruction suivante ou cible en fonction du résultat de la comparaison.

Branchement conditionnel - 2

  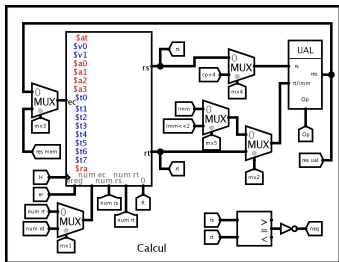



L'ensemble

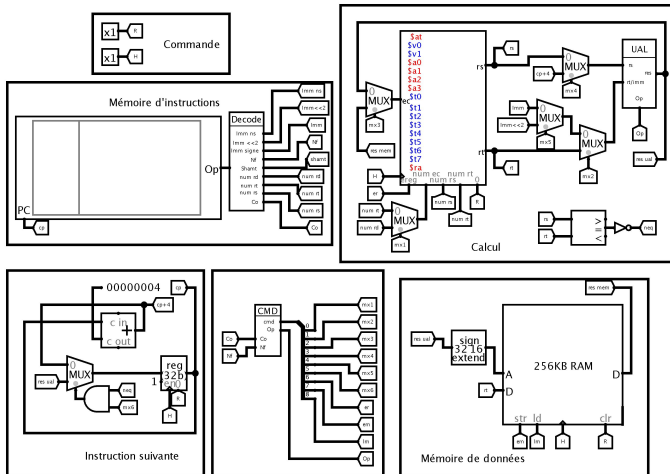

Contrôle

- A partir de **Nf** et **Co** nous devons générer toutes les commandes des multiplexeurs et de l'UAL
- Nous devons générer les signaux suivants :
 - 1 Les commandes des multiplexeurs
 - 2 Les commandes d'écriture et de lecture des registres et de la mémoire
 - 3 ...


Contrôle - 2

  


37 / 40



Décodage d'adresse

 

Mips et entrées sorties

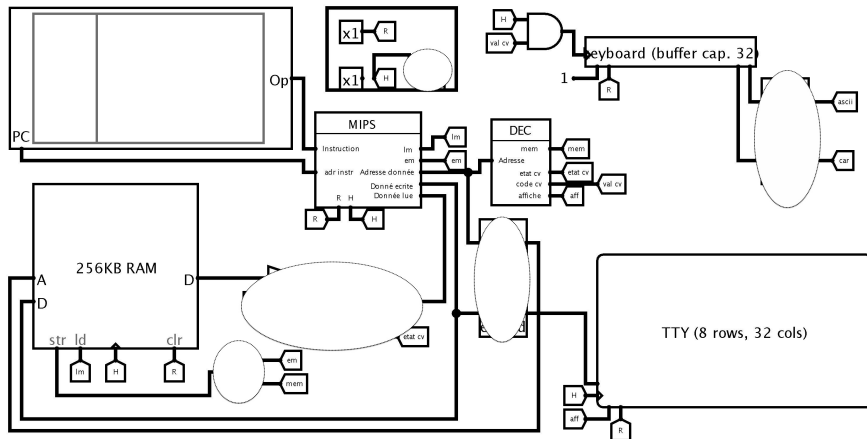

A faire dans le projet

- Extension non signée opérations logiques
- Adresse mémoire de données en `0x1001 0000`
- `shamt` pour les décalages
- Branchement autres que `bne` : `bgtz blez beq jr jal`